

國立臺北科技大學 111 學年度碩士班招生考試

系所組別：1502 自動化科技研究所


第二節 電子學 試題 (選考)

第 1 頁 共 2 頁


注意事項：

1. 本試題共五題，每題 20 分，共 100 分。
2. 不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在答案卷上。
3. 全部答案均須在答案卷之答案欄內作答，否則不予計分。

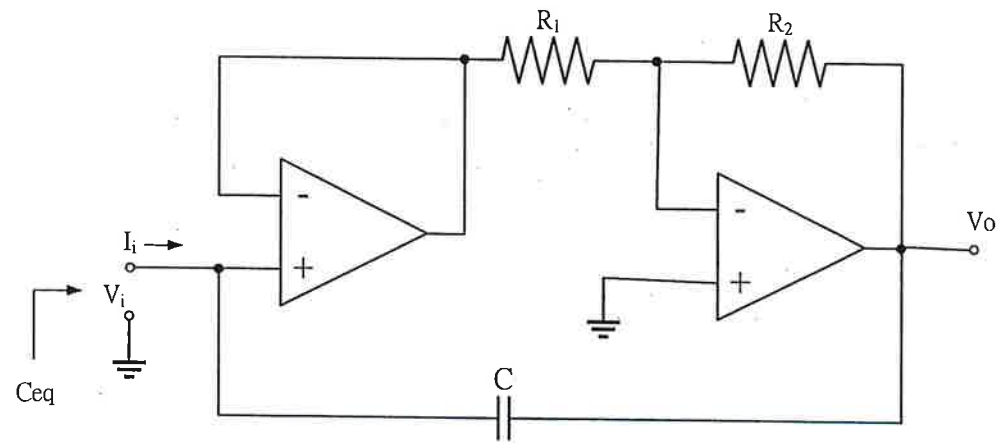
1. Calculate C_{eq} for the circuit shown below with $R_1=10k\Omega$, $R_2=1M\Omega$, and $C=1nF$. (20%)



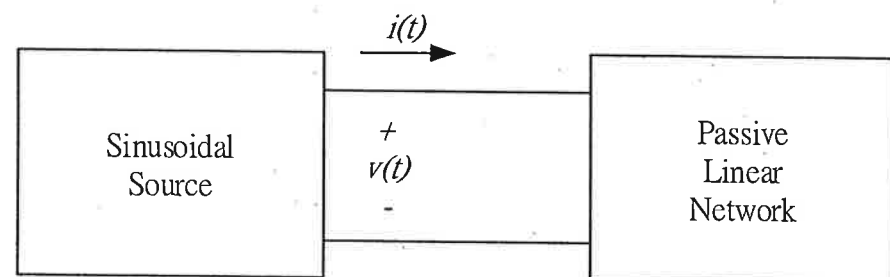
2. Given that $v(t)=120\cos(377t+50^\circ)V$, and $i(t)=10\cos(377t-10^\circ)A$, find the instantaneous power and the average power absorbed by the passive linear network. (20%)



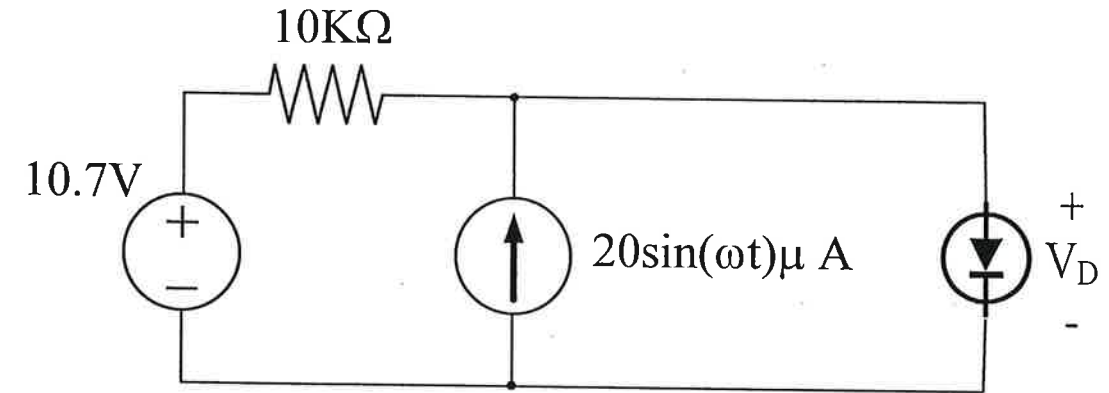3. Assume the built-in potential of the diode is 0.7V. The small signal resistance, r_d , of the diode is 25Ω . Draw the DC equivalent circuit and the small signal equivalent circuit, (5% each), and find the diode voltage, V_D , for the circuit shown below. (10%)



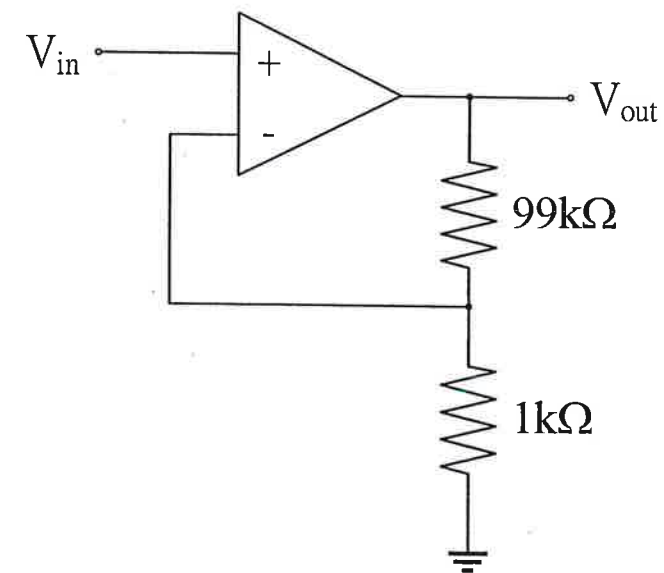4. Suppose the unit gain band width of the OP amp is, $f_T=3MH$, find the bandwidth of the circuit shown below. (20%)



注意：背面尚有試題

5. Suppose $V_{in} = 2\sin(\omega t)$ V, the rms value of the output, V_{out} , is 2.828V for the circuit shown below. Find the value of R_1 . (20%)

