

# 國立臺北科技大學 112 學年度碩士班招生考試

系所組別：1111 機械工程系機電整合碩士班甲組

## 第二節 電子學 試題 (選考)

第 1 頁 共 2 頁

### 注意事項：

1. 本試題共 5 題，每題 20 分，共 100 分。
2. 不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在答案卷上。
3. 全部答案均須在答案卷之答案欄內作答，否則不予計分。

1. Determine the peak output voltage and current in the  $3.3\text{ k}\Omega$  load resistor shown in Fig.1 if  $V_{\text{sec}} = 24V_{\text{rms}}$ . Use the practical diode model.

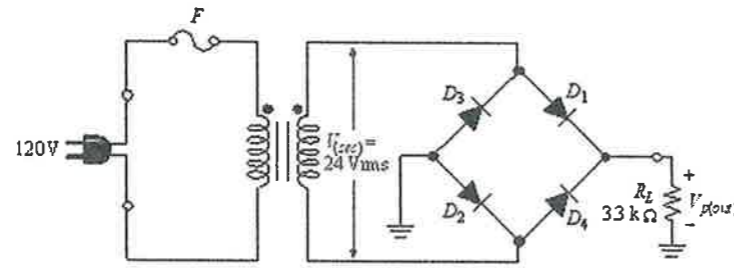


Fig.1

2. What are the saturation current and the cutoff voltage for the circuit shown in the Fig.2? Assume  $V_{CE} = 0.2\text{V}$  in saturation.

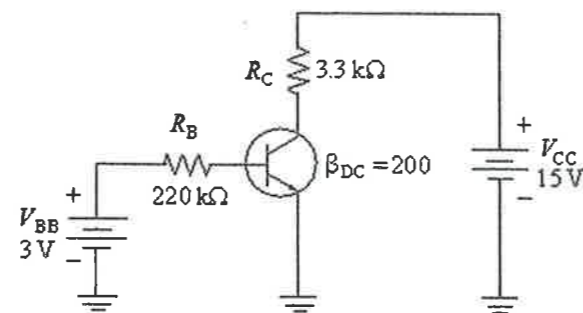


Fig.2

3. In the following Fig.3, what is the emitter voltage,  $V_E$  and current,  $I_E$ ? (Assume no loading effect)

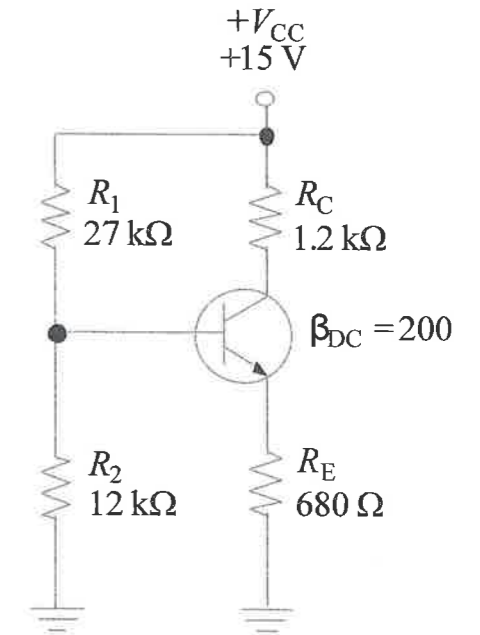


Fig.3

4. What is  $V_{\text{out}}$  if three input voltages are respectively  $+5.0\text{V}$ ,  $-3.5\text{V}$  and  $+4.2\text{V}$  in the Fig. 4? Assume  $R_1 = R_2 = R_3 = 10\text{k}\Omega$  and  $R_f = 3.3\text{k}\Omega$ .

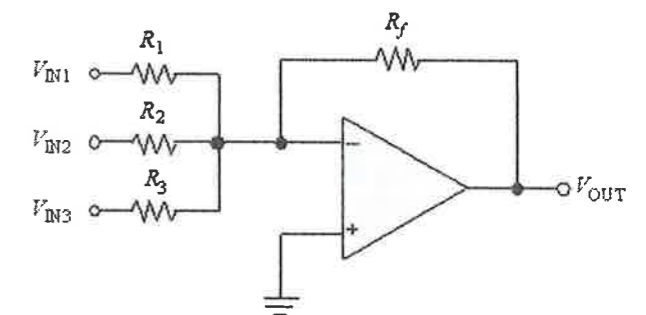


Fig.4

注意：背面尚有試題

5. The unit-gain bandwidth  $f_T$  for a 741C op-ampl is 1 MHz. What is the  $BW_{cl}$  for the amplifier in the Fig. 5?

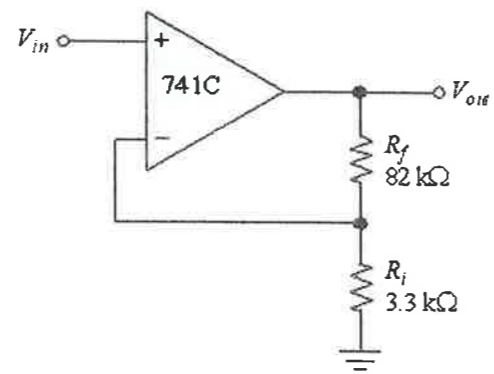


Fig. 5