

國立臺北科技大學

九十四學年度自動化科技研究所入學考試

電子學試題

填准考證號碼

第一頁 共二頁

--	--	--	--	--	--	--	--


注意事項：

1. 本試題共五題，配分共 100 分。
2. 請按順序標明題號作答，並列出相關計算過程，不必抄題。
3. 計算題的部份，最後之答案請劃上底線並標示其單位。
4. 全部答案均須答在答案卷之答案欄內，否則不予計分。

1. For the circuit shown below,

(a) Derive an expression for the gain v_o/v_i (10%)(b) Find the voltage gain, for $R_1=10\text{ k}\Omega$, $R_2=20\text{ k}\Omega$, $R_3=30\text{ k}\Omega$, $R_4=60\text{ k}\Omega$. (5%)

(Assume that the op amp is ideal.)

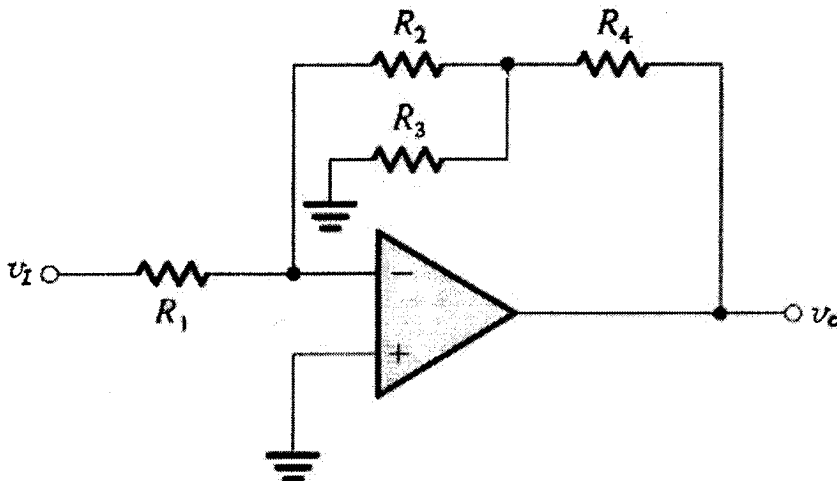


2. For the circuit shown below, derive its

(a) small-signal voltage gain (10%)

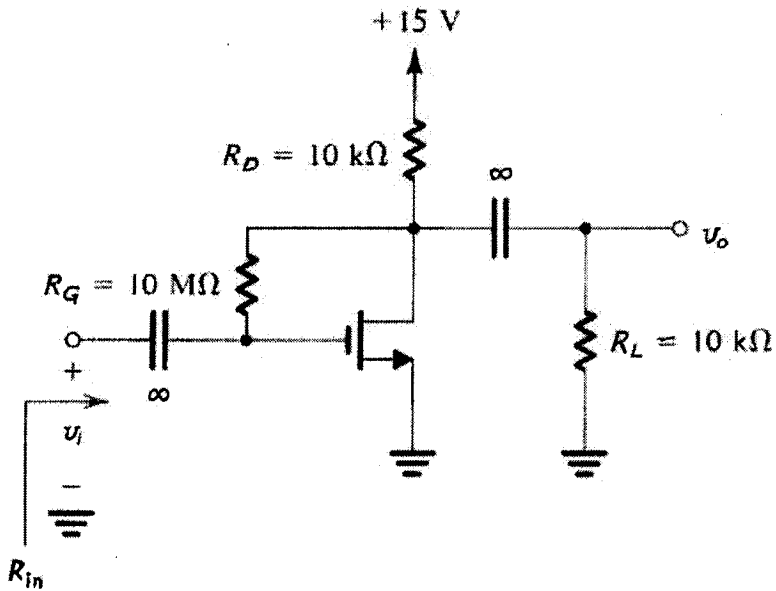(b) input resistance (10%)


The transistor has $V_t=1.5\text{V}$, $K_n'(W/L)=0.25\text{ mA/V}^2$, and $V_A=50\text{V}$.



3. Sketch the high frequency hybrid π model of the BJT and clearly describe the circuit parameters in the model. (15%)

4. For the circuit shown below, evaluate the following ($\beta=100$): (25%)

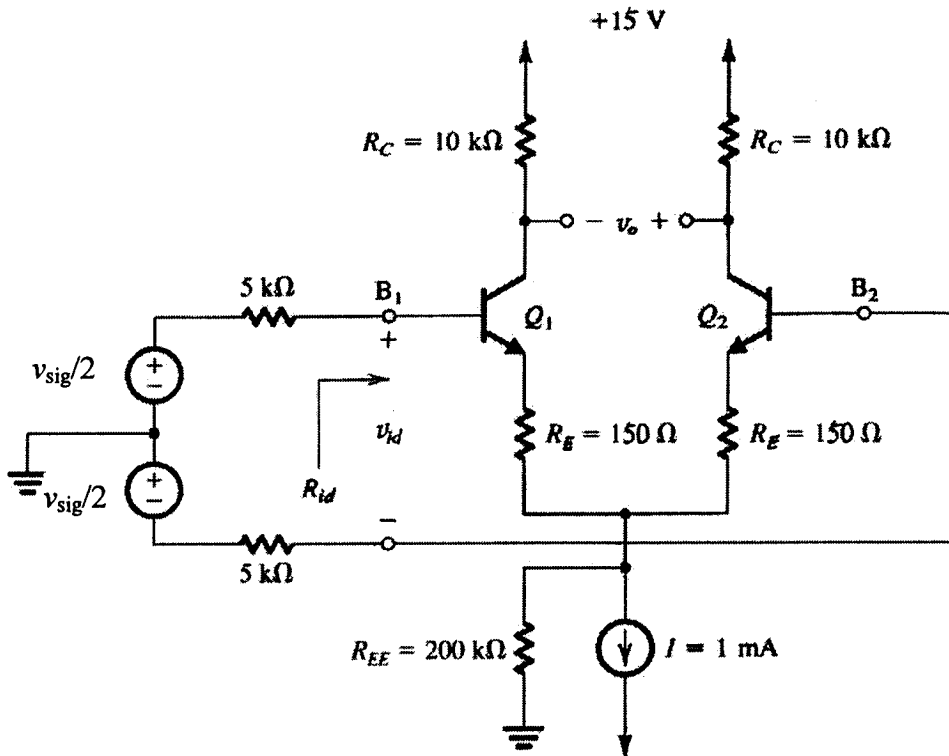- (a) The input differential resistance R_{id} .
- (b) The overall differential voltage gain v_o/v_{sig} (neglect the effect of r_o)
- (c) The worst-case common-mode gain if the two collector resistances are accurate to within $\pm 1\%$.
- (d) The CMRR, in dB.
- (e) The input common-mode resistance (assuming that the Early voltage $V_A=100V$).



5. 如下圖之接線，訊號產生器輸出載波訊號 $v_{carrier}$ ，請設計一電路(圖中之電路 A)將此載波訊號注入單相交流 110V 家用電源線插座內。

- (a) 請將相關電路繪出 (10%)
- (b) 說明你的設計理念，以及設計時需注意哪些地方。(15%)

$$v_{carrier} = 7 \sin(400000\pi t) \text{ (V)}$$

