

國立臺北科技大學

九十四學年度電子電腦與通訊產業研發碩士專班入學考試

電子學試題

填准考證號碼

第一頁 共二頁


--	--	--	--	--

注意事項：

1. 本試題共八題，配分共 100 分。
2. 請按順序標明題號作答，不必抄題。
3. 全部答案均須答在答案卷之答案欄內，否則不予計分。


(1). (10%) 有一矽半導體在溫度 $T=300(^{\circ}\text{K})$ 下，本質載子濃度 n_i 為 $5 \times 10^{12} (\text{cm}^{-3})$ ，若摻雜五價的雜質，且雜質濃度為 $10^{16} (\text{cm}^{-3})$ ，此時電洞濃度為 p ，自由電子濃度為 n ，試求 $(p+n)$ 的值？

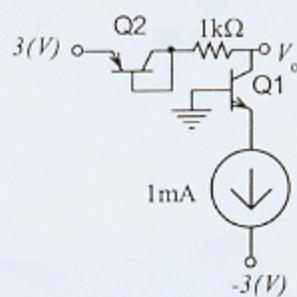(2). (10%) 如圖一所示電路，若電晶體參數 β 均為 100，NPN 與 PNP 之 $V_{BE(on)}$ 與 $V_{EB(on)}$ 均為 0.7(V)，試求 V_o 為？




圖一

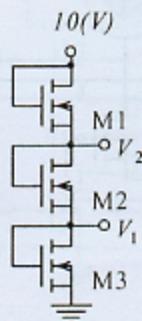- (3). (15%) 如圖二所示電路，電晶體參數為臨界電壓(Threshold voltage) $V_{th} = 1(V)$ 與 $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} = 20(\mu A/V^2)$ ，若 $V_1 = 2(V)$ 且 $V_2 = 5(V)$ ，試求電晶體 M1、M2 與 M3 的 $(W/L)_{M1} : (W/L)_{M2} : (W/L)_{M3}$ 的比例為？



圖二

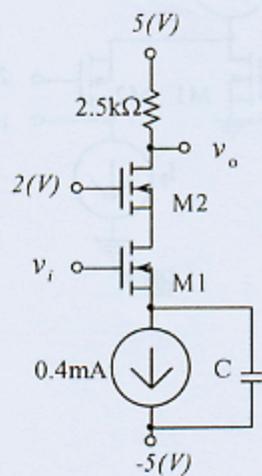
- (4). (15%) 如圖三所示電路，電晶體參數臨界電壓 V_{th} 均為 $1(V)$ ，而 $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 0.8(mA/V^2)$ ，且不考慮通道長度調變效應(Channel length modulation effect)，若電晶體 M1 與 M2 均操作在飽和區(Saturation region)，分析小訊號時，電容 C 阻抗視為零，試求中頻增益 v_o/v_i 為？



圖三


注意：背面尚有試題

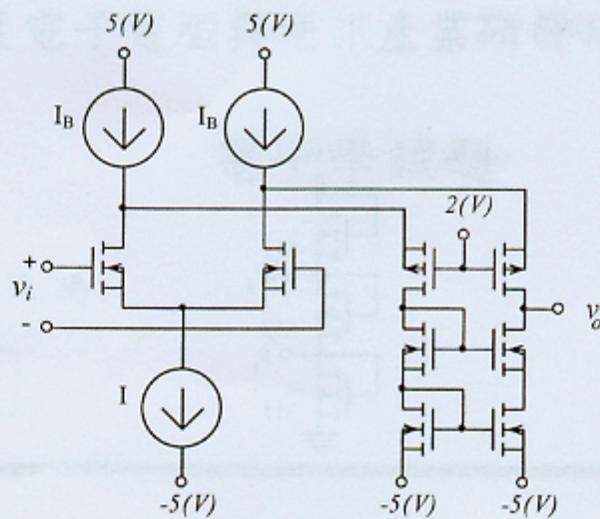(5).(15%) 如圖四所示的放大器電路中 $I_B = I = 200(\mu A)$ ，若電晶體均操作在飽和區，轉導參數(transconductance parameter) g_m 均為 $1(mA/V)$ ，且通道長度調變效應參數 $\lambda = 0.01(V^{-1})$ ，試求小訊號增益 v_o / v_i 為？



圖四


(6).(15%) 如圖五所示的放大器，若電晶體 M_1 與 M_2 均操作在飽和區且轉導參數 $g_{m1} = g_{m2} = 100(\mu A/V)$ ，通道長度調變效應參數 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0.01(V^{-1})$ ， $I_1 = 200(\mu A)$ ， $I_2 = 100(\mu A)$ ，試求放大器的小訊號增益 $|v_o / v_i|$ 為？

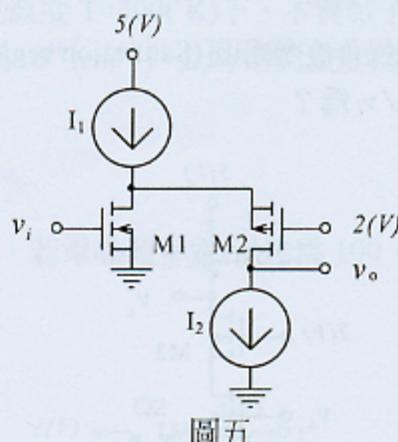

圖五


1-4

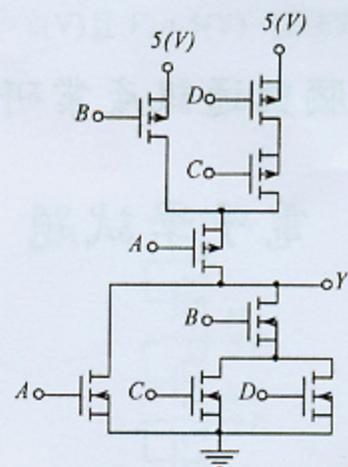(7). (10%) 如圖六所示之 CMOS 邏輯電路，試求輸出訊號 Y 的表示式？



圖六

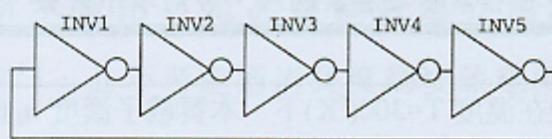(8). (10%) 如圖七所示的振盪器，若反相器 INV1 至 INV5 之延遲時間均為 1(ns)，試求其振盪頻率為？



圖七